

# **Empfangsantenne = Antennes de réception**

Autor(en): **Koelliker, H.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Technische Mitteilungen / Schweizerische Telegraphen- und Telephonverwaltung = Bulletin technique / Administration des télégraphes et des téléphones suisses = Bollettino tecnico / Amministrazione dei telegrafi e dei telefoni svizzeri**

Band (Jahr): **19 (1941)**

Heft 3

PDF erstellt am: **31.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-873327>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

## Empfangsantennen.

Von H. Koelliker, Bern.

621.396.673

### Einleitung.

Die schweizerische Radiostörungskommission hat die Grenze der Reststörspannung elektrischer Apparate, gemessen am C. I. S. P. R.- (Comité International Spécial des Perturbations Radiophoniques) Standardnetz auf 1 mV festgesetzt. Diese Grenze kann in den meisten Fällen mit zweckmässigen und wirtschaftlich tragbaren Mitteln erreicht werden. Untersuchungen des C. I. S. P. R. bezüglich der Störanfälligkeit von Antennen durch Starkstrominstallationen haben ergeben, dass nur in ca. 40% der gemessenen Fälle störfreier Empfang von Sendern mit 1 mV/m Feldstärke möglich wäre, wenn bei der Entstörung der Apparate die oben angegebene Grenze eingehalten würde. Bei ähnlichen Untersuchungen an Strassenbahn- und Telephonanlagen haben wir in 85—90% der Fälle Zimmerantennen angetroffen. Es muss deshalb auf die „Verfügung des eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartementes für den Schutz der Radioempfangsanlagen gegen radioelektrische Störungen, hervorgerufen durch Stark- und Schwachstromanlagen“, hingewiesen werden, worin verlangt wird, dass Radioempfangsanlagen einen technisch zweckmässigen Aufbau haben sollen.

### Antennen.

Für den Empfang elektromagnetischer Wellen genügt im allgemeinen ein im Zimmer ausgelegter Draht. Die Störanfälligkeit solcher Antennen ist jedoch sehr gross. Für eine zweckmässige und gute Empfangsanlage muss die Antenne im freien Raum, möglichst weit von Störungsträgern (Stark- und Schwachstrominstallationen, Gas- und Heizungsrohren usw.) entfernt, montiert werden.

Das Aufnahmevermögen einer Antenne wird ausgedrückt durch ihre effektive Höhe

$$h = \frac{E}{\mathfrak{E}}$$

E bedeutet die Leerlaufspannung in der Antenne in mV, und  $\mathfrak{E}$  die Feldstärke eines Senders in mV/m im unbeeinflussten Feld. h soll nicht zu klein sein, damit dem Empfänger genügend Energie zugeführt werden kann. Abb. 1 zeigt die für eine Wipic-Antenne (Stabantenne mit Endkapazität) mit einer Kapazität von 115 pF gemessenen Werte.

Massgebend für die Güte einer Antenne ist das in ihr gemessene Verhältnis der Nutz- zur Störspannung. Dies wird durch folgende Beziehung ausgedrückt:

$$k = \frac{h}{d} \cdot \frac{\mathfrak{E}}{E_{st}} = \frac{E}{d \cdot E_{st}}$$

d ist das Mass für die Kopplung der Antenne mit dem Störungsträger.

$$d = \frac{E_{st} A}{E_{st}} = \frac{\text{Störspannung in der Antenne}}{\text{Störspannung am Störer}}$$

k soll für störfreien Empfang mindestens 50 bis 100 sein, das heisst, die in einer Antenne mit einer effektiven Höhe von 1 m gemessene Störspannung darf für den Empfang eines Senders mit einer Feldstärke von 1 mV/m höchstens 20 bis 10  $\mu$ V betragen.

## Antennes de réception.

Par H. Koelliker, Berne.

621.396.673

### Introduction.

La Commission suisse des perturbations radioélectriques a fixé à 1 mV la limite de la tension perturbatrice résiduelle des appareils électriques, mesurée au réseau standard du C. I. S. P. R. (Comité International Spécial des Perturbations Radiophoniques). Le plus souvent, cette limite peut être atteinte par des moyens appropriés et relativement peu coûteux. Les recherches entreprises par le C. I. S. P. R. sur le degré de sensibilité qu'accusent les antennes pour les perturbations provoquées par les installations à courant fort ont démontré que, dans 40% seulement des cas soumis à des mesures, la réception d'émetteurs d'une intensité de champ de 1 mV/m serait possible si l'on s'en tenait à la limite indiquée ci-haut pour le déparasitage des appareils. Lors d'essais analogues effectués sur des installations de tramways et de téléphone, nous avons rencontré des antennes de chambre dans 85 à 90% des cas. C'est pourquoi il convient de rappeler l'Ordonnance du Département fédéral des Postes et des Chemins de fer sur la protection des installations radioréceptrices contre les perturbations radioélectriques causées par les installations à fort et à faible courant, ordonnance qui, au point de vue technique, exige une construction convenable des installations radioréceptrices.

### Antennes.

Pour la réception des ondes électromagnétiques, un fil tendu dans une chambre suffit généralement. Mais le degré de sensibilité de ces antennes pour les perturbations est très grand. L'antenne d'une installation réceptrice bien comprise doit être montée en plein air et aussi loin que possible des installations véhiculant des parasites (installations à fort et à faible courant, tuyaux de gaz et de chauffage, etc.).

La capacité de réception d'une antenne s'exprime par sa hauteur effective

$$h = \frac{E}{\mathfrak{E}}$$

où E signifie la tension à vide dans l'antenne en mV, et  $\mathfrak{E}$  l'intensité d'un émetteur en mV/m dans un champ non influencé. h ne doit pas être trop petite, afin que l'appareil radiorécepteur reçoive suffisamment d'énergie. La fig. 1 montre les valeurs mesurées pour une antenne Wipic (antenne-perche avec capacité terminale) d'une capacité de 115 pF.

La qualité d'une antenne dépend du rapport mesuré dans l'antenne entre la tension utile et la tension perturbatrice. Ce rapport est formulé de la manière suivante:

$$k = \frac{h}{d} \cdot \frac{\mathfrak{E}}{E_{st}} = \frac{E}{d \cdot E_{st}}$$

d indique la valeur pour le couplage de l'antenne avec le porteur des perturbations.

$$d = \frac{E_{st} A}{E_{st}} = \frac{\text{tension perturbatrice dans l'antenne}}{\text{tension perturbatrice dans le porteur des perturbations}}$$

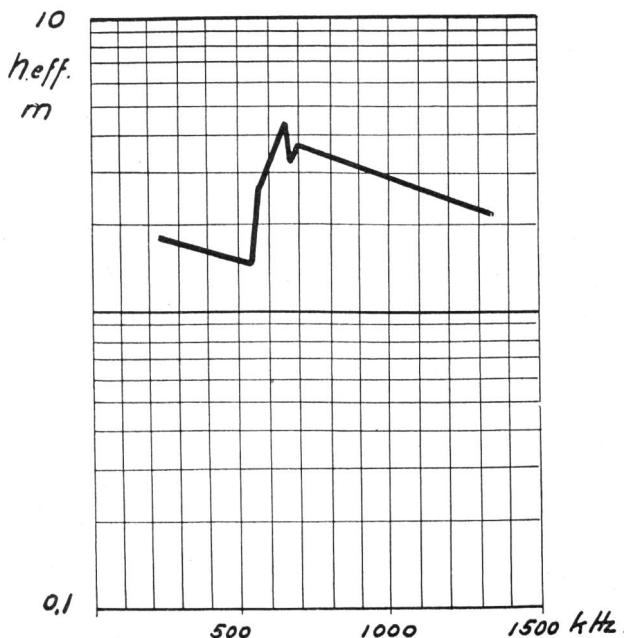


Fig. 1.

Bei den heute am häufigsten anzutreffenden Zimmer- und Estrichantennen liegen diese Verhältnisse sehr ungünstig, da die Nutzfeldstärke in Gebäuden je nach der Höhe des Stockwerkes  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{1}{10}$  der Feldstärke über Dach beträgt, während umgekehrt die Störfelder zunehmen.

Für den Bau einer guten, störfreien Antennenanlage sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

1. Der Empfangsteil der Antenne muss sich möglichst hoch über Dach, d. h. über dem das Haus umgebenden Störnebel befinden und ein nicht zu kleines Aufnahmevermögen haben.
2. Die Antennenableitung muss abgeschirmt, d. h. gegen kapazitive Beeinflussung durch die Störer geschützt sein.

#### Abgeschirmte Antennenableitungen.

Als abgeschirmte Antennenableitungen werden meist einadrige, konzentrische Kabel mit einem äusseren Durchmesser von 7 bis 10 mm sowie zweiadrige Kabel verwendet. Der prinzipielle Aufbau solcher Kabel ist aus Abbildung 2 ersichtlich.

Für die Brauchbarkeit eines solchen Kabels ist in erster Linie seine Schirmwirkung massgebend. Sie ist gekennzeichnet durch den Hochfrequenzwiderstand  $R_m$  des Mantels.

Aus Abb. 3 lässt sich ersehen, dass die Störspannung die Kabelseele nicht beeinflussen kann, wenn der Widerstand  $R_m$  des Mantels gegenüber dem

Widerstand der Kopplungskapazität ( $R_{st} = \frac{1}{\omega C_{st}}$ )

und der Kabelkapazität ( $R_A = \frac{1}{\omega C_A}$ ) sehr klein ist.

Die am Kabelmantel auftretende Störspannung ist gleich dem Spannungsabfall und damit direkt proportional dem Widerstand  $R_m$

$$e = J \cdot R_m \approx U_s \omega C_{st} \cdot R_m$$

$R_m$  kann an einer Versuchslänge durch Messung von Strom und Spannung bestimmt werden. Die Meßschaltung ist aus Abb. 4 ersichtlich.

Pour que la réception soit exempte de perturbations,  $k$  doit être au moins de 50 à 100, c'est-à-dire que la tension perturbatrice mesurée dans une antenne d'une hauteur effective de 1 m doit être au maximum de 20 à 10  $\mu$ V pour la réception d'un émetteur accusant une intensité de champ de 1 mV/m.

Ces conditions sont très défavorables pour les antennes de chambre et les antennes établies dans les combles, qui sont aujourd'hui les plus répandues, vu que dans les bâtiments l'intensité de champ utile est, suivant la hauteur de l'étage, de  $\frac{1}{2}$  à  $\frac{1}{10}$  de celle au-dessus du toit, tandis qu'en sens inverse les champs perturbateurs augmentent en conséquence.

Pour la construction d'une bonne antenne exempte de perturbations, on doit tenir compte des recommandations suivantes:

- 1<sup>o</sup> La partie de l'antenne destinée à la réception doit être située aussi haut que possible au-dessus du toit, c'est-à-dire au-dessus de la zone locale de perturbation, et sa capacité de réception ne doit pas être trop petite.
- 2<sup>o</sup> La conduite de descente de l'antenne doit être blindée; en d'autres termes, elle doit être protégée contre l'influence capacitive émanant des perturbateurs.

#### Conduites de descente d'antennes blindées.

On utilise le plus souvent comme conduites de descente d'antennes blindées des câbles coaxiaux à un seul conducteur, d'un diamètre extérieur de 7 à 10 mm, ainsi que des câbles à 2 conducteurs. Le principe de construction de ces câbles est illustré à la fig. 2.

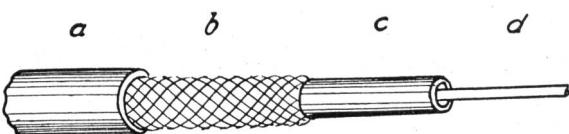


Fig. 2.

- a = Aeusserer Isoliermantel = Gaine isolante extérieure.  
b = Schirm = Ecran.  
c = Innerer Isoliermantel = Gaine isolante intérieure.  
d = Kabelseele = Ame du câble.

La question de savoir s'il est avantageux d'utiliser un câble de ce genre dépend avant tout de l'effet de son écran. Le degré d'utilisation est caractérisé par la résistance à haute fréquence  $R_m$  de la gaine.

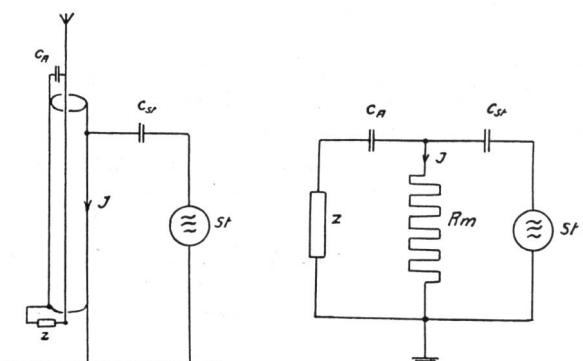


Fig. 3.

- $C_A$  = Antennenkapazität = Capacité de l'antenne.  
 $C_{st}$  = Kopplungskapazität = Capacité de couplage.  
St = Störer = Perturbateur.  
Z = Empfängerimpedanz = Impédance du récepteur.  
 $R_m$  = Mantelwiderstand = Résistance de la gaine.

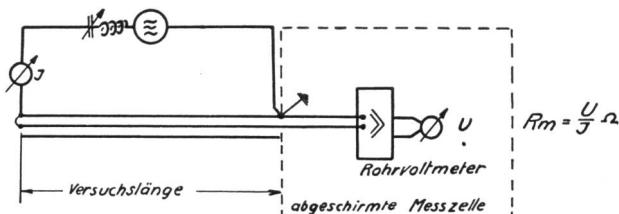


Fig. 4.

Versuchslänge = Longueur d'essai.

Rohrvoltmeter = Voltmètre.

Abgeschirmte Messzelle = Cabine des mesures blindée.

Die in Abb. 5 aufgetragenen Kurven stellen Werte von  $R_m$  an verschiedenen Kabeln gemessen dar. Am schlechtesten wirkt ein Kabel, dessen Mantel aus Folie gewickelt wird, weil diese infolge des hohen Übergangswiderstandes an den Berührungsstellen wie eine Drossel wirkt (Kurve 1). Besser ist ein Kabel mit engmaschiger Drahtumflechtung (Kurve 3) und am besten ein solches mit Bleimantel (Kurve 4).

Eine weitere wichtige Größe ist die Kabelkapazität. Sie ist mitbestimmend für den Wellenwider-

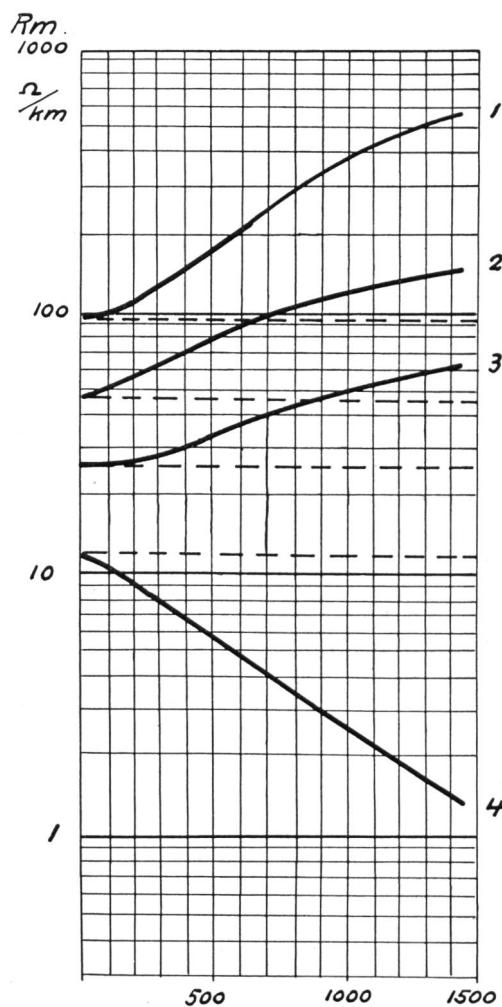


Fig. 5.

1 = Folie = Feuille métallique.

2 = Weitmaschige Drahtumflechtung = Guipage de fils à grosses mailles.

3 = Engmaschige Drahtumflechtung = Guipage de fils à petites mailles.

4 = Hohlzylinder = Cylindre creux.

On reconnaît dans la fig. 3 que la tension perturbatrice ne peut influencer l'âme du câble si la résistance  $R_m$  de la gaine est très petite en comparaison de la résistance de la capacité de couplage ( $R_{st} = \frac{1}{\omega C_{st}}$ ) et de la capacité du câble ( $R_A = \frac{1}{\omega C_A}$ ). La tension perturbatrice qui apparaît dans la gaine du câble est égale à la chute de tension et, de ce fait, directement proportionnelle à la résistance  $R_m$ .

$$e = J \cdot R_m \approx U_s \omega C_{st} \cdot R_m$$


$R_m$  peut être déterminé par une mesure du courant et de la tension sur une longueur d'essai. Le schéma de ces mesures ressort de la fig. 4.

Les courbes de la fig. 5 représentent les valeurs de  $R_m$  mesurées sur plusieurs câbles.

Le plus mauvais effet est produit par un câble dont la gaine est constituée par un enroulement de feuilles métalliques, cet enroulement agissant comme une bobine d'inductance du fait de la grande résistance de passage aux points de contact (courbe 1). Un câble à guipage de fils serrés est déjà meilleur (courbe 3), mais c'est un câble muni d'une gaine de plomb qui donne le meilleur effet (courbe 4).

Une autre valeur importante est celle de la capacité du câble. Elle entre en ligne de compte pour la détermination de l'impédance caractéristique  $\beta = \sqrt{\frac{L}{C}}$

d'un câble. L'entrée de l'appareil récepteur accusant le plus souvent une grande résistance ohmique, le câble même forme la charge de l'antenne. La capacité doit donc être aussi petite que possible. Des valeurs entre 20 et 30 pF/m ont été mesurées sur les câbles usuels. La fig. 6 renseigne sur l'impédance caractéristique et sur l'affaiblissement des câbles de ce genre.

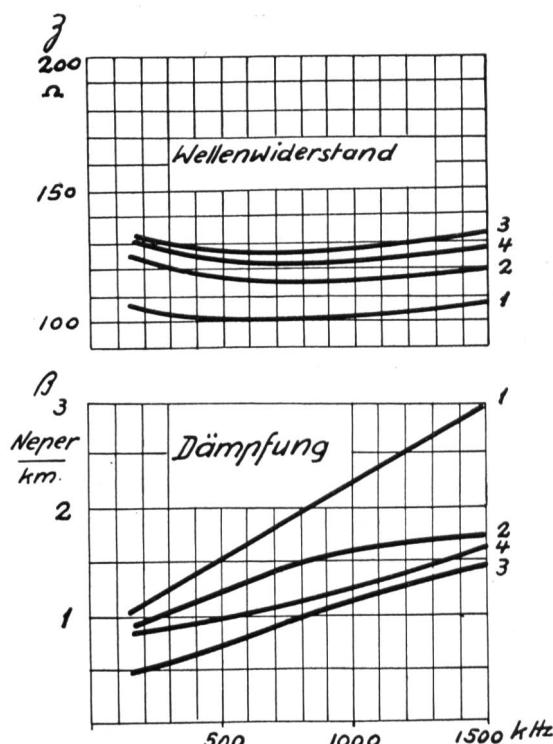Fig. 6. Wellenwiderstand = Impédance caractéristique.  
Dämpfung = Affaiblissement.

stand  $\beta = \sqrt{\frac{L}{C}}$  eines Kabels. Da der Empfänger-eingang meist hochohmig ist, bildet das Kabel die Belastung der Antenne. Daher soll die Kapazität möglichst klein gehalten werden. An den gebräuchlichen Kabeltypen wurden Werte zwischen 20 und 30 pF/m gemessen. Abbildung 6 gibt Aufschluss über Wellenwiderstand und Dämpfung solcher Kabel.

$$\text{Die Dämpfung } \beta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

ist abhängig von den Dimensionen des Innen- und Außenleiters, vom Ohmschen Widerstand, vom Skineffekt und von den dielektrischen Verlusten. Sie tritt bei den verhältnismässig geringen Kabellängen im Rundspruchband praktisch nicht, bei Kurzwellenempfang jedoch stark in Erscheinung.

Eine Antenne kann als Generator mit einem inneren Widerstand  $R_i$  und der EMK  $E_o$  aufgefasst werden.

Ist  $C_A$  die Kapazität der Antenne und  $C_K$  die Kabelkapazität, so wird die am Kabeleingang wirkende Spannung

$$E_K = E_o \cdot \frac{C_A}{C_A + C_K}$$

$E_K$  ist abhängig von der Antennenkapazität und direkt proportional  $E_o$ . Mit zunehmender Kabelkapazität sinkt die Spannung  $E_o$ , welche der geringen Dämpfung wegen der Empfängereingangsspannung gleichgesetzt werden kann. Mit Rücksicht darauf muss die Kabellänge möglichst kurz gehalten werden. Erfahrungsgemäss soll für eine Stabantenne mit 80 pF Eigenkapazität und einer effektiven Höhe von 2,5 m nicht über 10 m Kabel hinausgegangen werden. Sind, was meistens der Fall sein dürfte, längere Kabel nötig, so muss die Impedanz des Kabels derjenigen von Antenne und Empfänger angepasst werden, um zusätzliche Verluste an den Reflexionsstellen zu vermeiden. Die Anpassung erfolgt mittelst geeigneter Transformatoren.

Abbildung 8 zeigt das Schema einer Antennenanlage mit Uebertrager bei Anwendung eines konzentri-

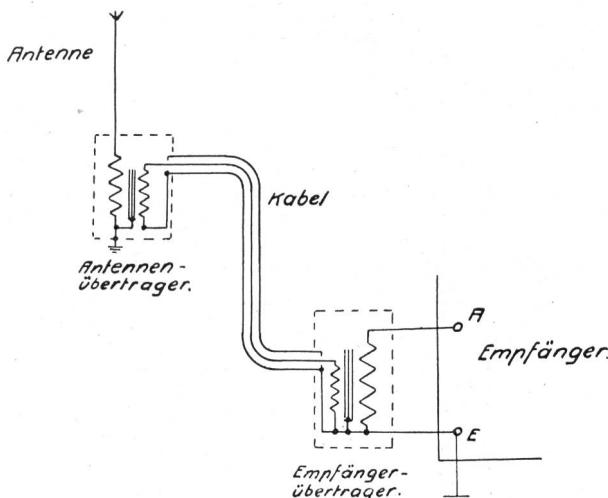


Fig. 8.

Antennenübertrager = Transformateur d'antenne.  
Empfängerübertrager = Transformateur de récepteur.  
Empfänger = Récepteur.

L'affaiblissement  $\beta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$  dépend des dimensions du conducteur intérieur et du conducteur extérieur, de la résistance ohmique, de la résistance de surface et des pertes diélectriques. Pratiquement, il ne se manifeste pas dans la bande de fréquences de la radiodiffusion, les longueurs de câbles étant relativement courtes, par contre d'une façon très accentuée dans la réception des ondes courtes.

Une antenne peut être considérée comme génératrice avec une résistance intérieure  $R_i$  et une force électromotrice  $E_o$ .

Si  $C_A$  représente la capacité de l'antenne et  $C_K$  la capacité du câble, la tension effective à l'entrée du câble est de

$$E_K = E_o \cdot \frac{C_A}{C_A + C_K}$$

$E_K$  est fonction de la capacité de l'antenne et directement proportionnelle à  $E_o$ . L'augmentation de la capacité du câble a pour conséquence une chute de la tension  $E_o$  qui, du fait de l'affaiblissement minime, peut être considérée comme étant égale à la tension d'entrée de l'appareil récepteur. C'est la raison pour laquelle il convient de réduire autant que possible la longueur du câble. Les expériences

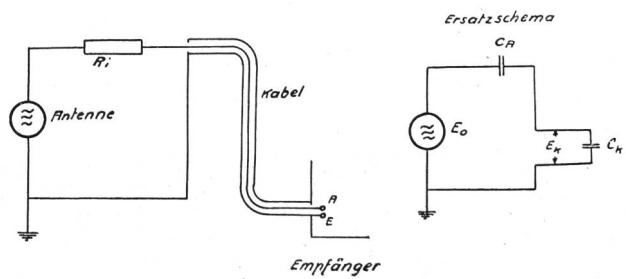


Fig. 7.  
Ersatzschema = Schéma de remplacement.  
Empfänger = Récepteur.

ont démontré que la longueur du câble relié à une antenne verticale d'une capacité en propre de 80 pF et d'une hauteur effective de 2,5 m ne devrait pas dépasser 10 m. Si de plus longs câbles sont nécessaires, ce qui est généralement le cas, on doit adapter l'impédance du câble à celle de l'antenne et de l'appareil récepteur, afin d'éviter des pertes additionnelles aux points de réflexion. L'adaptation se fait au moyen de transformateurs appropriés.

La fig. 8 montre le schéma d'une installation d'antenne pourvue de transformateurs et comprenant un câble coaxial, et la fig. 9 celui d'une installation du même genre, mais dans laquelle un câble à 2 conducteurs est utilisé.

Lorsqu'on établit des installations de ce genre, on doit veiller à ce qu'elles ne soient à la terre qu'en un seul point, vu qu'autrement des courants équilibrés circulent dans la gaine du câble lorsque les conduites de terre n'accusent pas toutes le même potentiel, diminuant ainsi l'efficacité de l'écran. L'antenne Wipic utilisée pour les essais avait une capacité de 115 pF, ce qui donne une impédance d'environ 10 000 ohms pour 160 kHz et environ

schen Kabels und Abbildung 9 das Schema einer solchen bei Anwendung eines doppeladrigens Kabels.

Bei der Erstellung solcher Anlagen ist zu beachten, dass sie nur an einem Punkt geerdet werden dürfen, da andernfalls bei verschiedenen Potentialen der Erdleitungen Ausgleichströme über den Kabelmantel fließen, wodurch die Wirksamkeit der Schirmung vermindert wird. Die bei den Versuchen benutzte Wipic-Antenne hatte eine Kapazität von 115 pF. Dies ergibt eine Impedanz von ca. 10 000 Ohm bei 160 kHz und ca. 1000 Ohm bei 1400 kHz. Aus Abb. 6 ist ersichtlich, dass die Kabel einen Wellenwiderstand von 100—200 Ohm haben. Die Empfänger

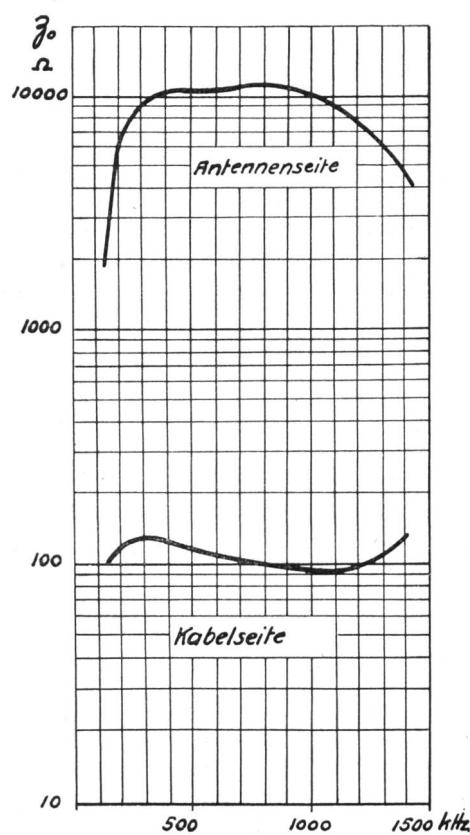


Fig. 10.

Antennenseite = Côté antenne.  
Kabelseite = Côté câble.

weisen im allgemeinen Eingangsimpedanzen von  $10^2$  bis  $10^4$  Ohm auf. Abb. 10 zeigt Impedanzkurven eines Antennenübertragers, Abb. 11 solche eines Empfängerübertragers.

Da Antennen- und Empfängerimpedanz komplex und frequenzabhängig sind, ist eine genaue Anpassung unmöglich. Man hält sich deshalb an Mittelwerte, wobei für die Antennenimpedanz 5000 Ohm und für die Empfängerimpedanz 2500 Ohm gewählt werden. Dass diese Verhältnisse gut getroffen sind, ergibt sich aus Abb. 12. Kurve 1 zeigt die effektive Höhe der Antenne allein, Kurve 2 diejenige nach Anschluss von 32 m konzentrischen Kabels ( $z=170 \Omega$ ) und Kurve 3 ergibt die Werte nach Anpassung der Impedanzen.

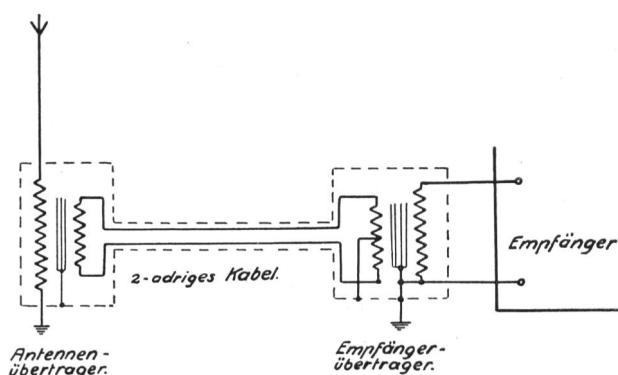


Fig. 9.  
Zweiadriges Kabel = Câble à deux conducteurs.  
Empfänger = Récepteur.  
Antennenübertrager = Transformateur d'antenne.  
Empfängerübertrager = Transformateur de récepteur.

1000 ohms pour 1400 kHz. Il ressort de la fig. 6 que les câbles ont une impédance caractéristique de 100 à 200 ohms. En général, les récepteurs ont une impédance d'entrée de  $10^2$  à  $10^4$  ohms. La fig. 10 indique des courbes d'impédance d'un translateur d'antenne, la fig. 11 celles du translateur d'un récepteur.

Les impédances d'antennes et de récepteurs étant complexes et dépendantes des fréquences, il est impossible de les adapter exactement. On s'en tient donc à des valeurs moyennes en prenant pour l'impédance d'antenne 5000 ohms et pour l'impédance des récepteurs 2500 ohms. La fig. 12 montre le rap-

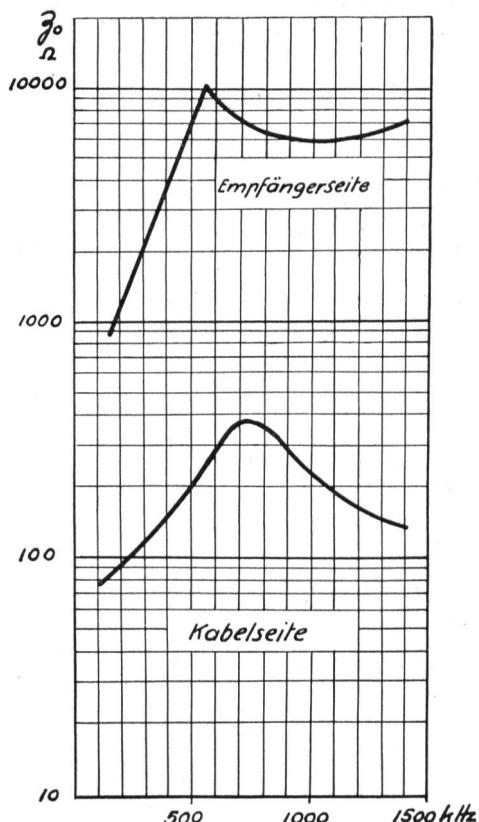


Fig. 11.  
Empfängerseite = Côté récepteur.  
Kabelseite = Côté câble.

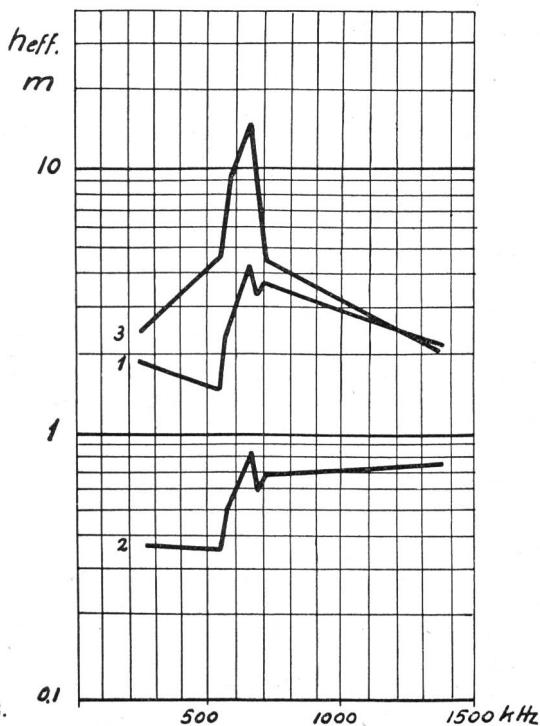


Fig. 12.

- 1 = Antenne.  
2 = Antenne + 32 m Kabel = Antenne + 32 m de câble.  
3 = Antenne + 32 m Kabel + Uebertrager = Antenne + 32 m de câble + le transformateur.

#### Die Möglichkeiten der Störbeeinflussung von abgeschirmten Antennenanlagen.

Die Störbeeinflussung einer geschirmten Antennenanlage kann kapazitiver oder induktiver Art sein. Ersteres wird dann der Fall sein, wenn die Schirmwirkung des Mantels ungenügend ist, letzteres wenn starke Störungsträger in unmittelbarer Nähe parallel zum Kabel verlaufen. (Abb. 13.)

Eine weitere Störbeeinflussung kann durch eine stark verseuchte Erdleitung gemäss dem Stromfluss nach Abb. 14 erfolgen.

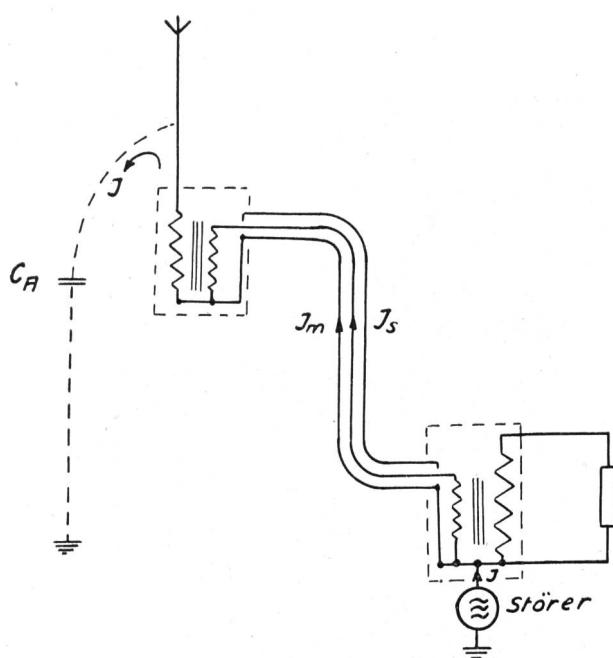


Fig. 14. Störer = Perturbateur.

port entre ces valeurs est bien choisi. La courbe 1 indique la hauteur effective de l'antenne seule, la courbe 2 la hauteur résultant du raccordement de 32 m de câble coaxial ( $z = 170$  ohms), et la courbe 3 les valeurs obtenues après l'adaptation des impédances.

#### Les possibilités d'influence perturbatrice sur les antennes blindées.

L'influence perturbatrice sur une antenne blindée peut être d'ordre capacitif ou d'ordre inductif. Le premier cas se produit lorsque l'effet d'écran de la gaine est insuffisant, et le deuxième cas lorsque de fortes perturbations sont véhiculées à proximité immédiate et parallèlement au câble. (fig. 13).

Une influence perturbatrice peut être aussi produite par une conduite de terre fortement infestée par un courant perturbateur tel qu'il est illustré à la fig. 14.

En outre, des perturbations peuvent être créées par l'influence directe d'un récepteur non blindé ou d'un raccordement - réseau non filtré. Le filtrage des raccordements - réseau peut être opéré au moyen d'un dispositif selon la fig. 15 ou au moyen d'un transformateur dont les enroulements sont blindés les uns par rapport aux autres.

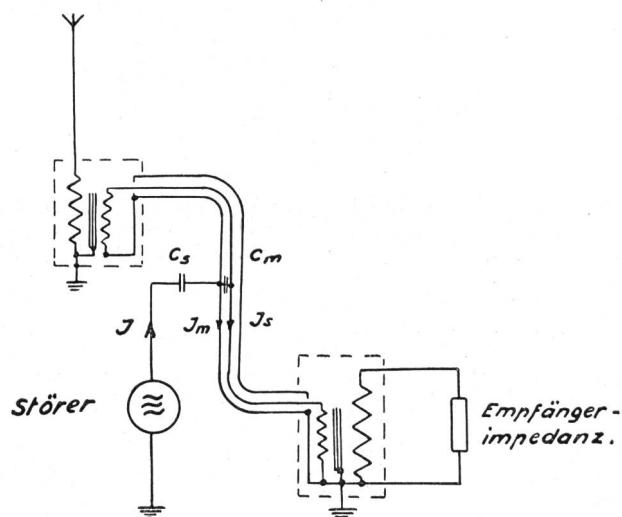


Fig. 13.  
Störer = Perturbateur.  
Empfänger-impedanz = Impédance du récepteur.

Dans ce qui précède, les moyens dont on dispose pour la construction de bonnes antennes ont été exposés. Leur application est toutefois considérablement limitée par les frais d'établissement relativement très élevés (100 à 150 fr.). D'autre part, l'installation d'un grand nombre d'antennes hautes sur un bloc de maisons se heurte à certaines difficultés aussi bien dans le domaine de la construction qu'au point de vue de la réception. Ce problème est résolu par l'antenne commune, dont les parties essentielles sont l'antenne de réception proprement dite et le réseau de distribution. Tous les auditeurs sont raccordés en parallèle à la source d'énergie. Suivant la capacité de l'antenne, on peut alimenter simultanément jusqu'à 20 appareils récepteurs. A l'aide d'amplificateurs d'antenne spéciaux, on arrive même

Im weiteren können sich Störungen durch direkte Beeinflussung eines ungeschirmten Empfängers oder über eine nicht abgeriegelte Netzzuführung bemerkbar machen. Netzzuführungen können mit einer Siebschaltung nach Abb. 15 oder mit einem Netztransformator mit voneinander geschirmten Wicklungen „filtriert“ werden.

Damit sind für den Bau guter Antennenanlagen die Mittel und Wege gegeben. Ihre Anwendung wird jedoch durch die verhältnismässig hohen Kosten (100 bis 150 Fr.) stark beeinträchtigt. Ausserdem würde die Errichtung von vielen Hochantennen auf einem Wohnblock sowohl auf bauliche als auch auf empfangstechnische Schwierigkeiten stossen. Eine Lösung dieses Problems bringt die *Gemeinschaftsanntenne*. Ihre wesentlichen Teile sind die Empfangsanntenne und das Verteilnetz. Sämtliche Teilnehmer sind parallel an die Energiequelle angeschlossen. Es können je nach dem Aufnahmevermögen der Antenne bis 20 Empfänger gleichzeitig gespiesen werden. Mit Hilfe von speziellen Antennenverstärkern wird es sogar möglich, einige hundert Apparate aus einer einzigen Hochantenne mit Energie zu versorgen. In Amerika z. B. wurden an eine Gemeinschaftsanlage bei Verwendung mehrerer aperiodischer Verstärker 3000 Empfänger angeschlossen. Gemeinschaftsanlagen lassen sich in grossen Wohnhäusern mit Erfolg anwenden.

An Gemeinschaftsanntenanlagen werden folgende Forderungen gestellt:

1. Wirksame Entstörung.
2. Keine gegenseitige Beeinflussung der Empfangsanlagen.
3. Die Empfangsenergie an den Teilnehmerdosen muss gross genug sein.
4. Jeder Teilnehmer muss unabhängig von den andern jeden beliebigen Sender empfangen können.

#### Gemeinschaftsanntenne ohne Verstärker.

Der prinzipielle Aufbau einer Gemeinschaftsanntenanlage ohne Verstärker ist aus Abb. 16 zu ersehen.

Das Antennenkabel kann bis 100 m lang werden, ohne dass, richtige Anpassung vorausgesetzt, merkliche Verluste auftreten. Um ein einwandfreies Arbeiten der Anlage für alle Rundspruchwellen sicherzustellen, dürfen die Abzweigpunkte untereinander keinen grösseren Abstand als 10 m haben. Die Länge der Abzweigleitungen soll bei der höchsten Betriebsfrequenz (1500 kHz) noch genügend klein sein gegenüber  $\frac{\lambda}{4}$ , da sie andernfalls für die Stamm-

leitung einen Kurzschluss bilden würde. Das Antennenkabel muss mit seinem Wellenwiderstand abgeschlossen werden, weil sich sonst infolge der Reflexionen am offenen Ende stehende Wellen bilden würden. Die Lage der dabei entstehenden Spannungsknoten und -bäuche wäre abhängig von der Frequenz und der Gesamtlänge des Kabels. Beim Anschluss in der Nähe eines Spannungsknotens wäre kein Empfang möglich. Der erste Knoten tritt

im Abstand von  $\frac{\lambda}{4}$  vom Kabelende auf, wo  $\lambda$  die Wellenlänge im Kabel bedeutet. Um eine gegen-

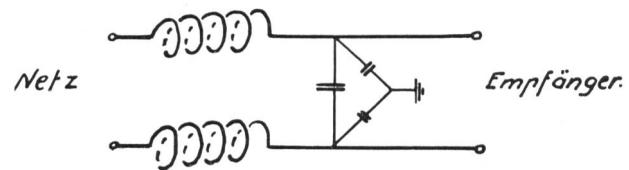


Fig. 15.  
Netz = Réseau.  
Empfänger = Récepteur.

à fournir, au moyen d'une seule antenne haute, l'énergie nécessaire pour quelques centaines d'appareils. En Amérique, p. ex., 3000 récepteurs ont pu être raccordés à une installation d'antenne commune par l'utilisation de plusieurs amplificateurs apériodiques. Dans les grandes maisons d'habitation, les installations communes doivent répondre aux exigences suivantes:

- 1<sup>o</sup> Déparasitage efficace.
- 2<sup>o</sup> Aucune influence réciproque entre les installations de réception.
- 3<sup>o</sup> L'énergie de réception doit être suffisante aux conjoncteurs.
- 4<sup>o</sup> Chaque intéressé doit, indépendamment des autres personnes raccordées à l'antenne commune, avoir la possibilité de recevoir n'importe quel émetteur.

#### Antenne commune sans amplificateur.

Le montage de principe d'une installation d'antenne commune sans amplificateur est représenté à la fig. 16.

Le câble de l'antenne peut avoir jusqu'à 100 m de longueur sans qu'il se produise des pertes sensibles, ceci à la condition que l'adaptation soit correcte. Pour assurer un fonctionnement irréprochable de l'installation pour toutes les ondes de la radio-diffusion, on ne doit pas écarter de plus de 10 m

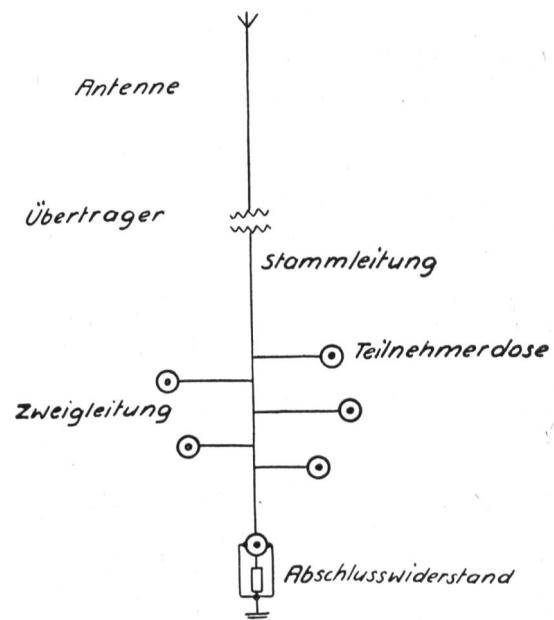


Fig. 16.  
Übertrager = Transformateur.  
Zweigleitung = Embranchement.  
Stammleitung = Circuit principal.  
Teilnehmerdose = Conjoncteur d'auditeur.  
Abschlusswiderstand = Résistance terminale.

seitige Beeinflussung der Empfänger zu verhindern, wird die Eingangsspannung über Entkopplungswiderstände oder über Ersatzantennen abgenommen. Abb. 17 zeigt einige Schaltungsmöglichkeiten.

Werden längere Abzweigleitungen als z. B. 10 m nötig, so müssen die Entkopplungswiderstände in die Abzweigdosen verlegt werden. Der Vorwiderstand von 2000 Ohm verhindert gleichzeitig, dass durch unsachgemässen Anschluss eines Empfängers das ganze Verteilnetz kurzgeschlossen wird. Durch

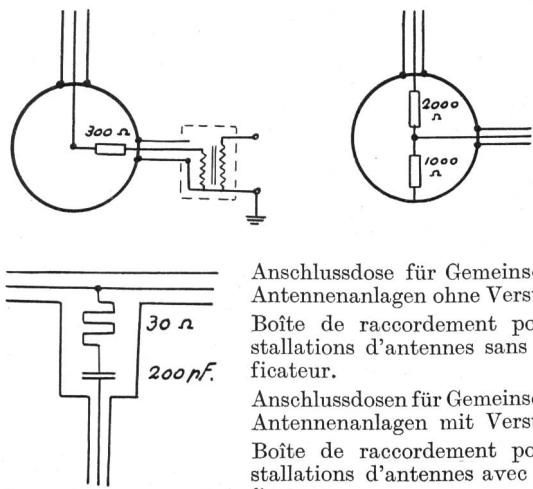


Fig. 17.

die Entkopplungswiderstände wird jedoch die Empfängereingangsspannung reduziert. Wenn die Spannung in der Dose  $U_1$  und diejenige am Empfänger  $U_2$  ist, wird die Dämpfung

$$e^b = \frac{U_1}{U_2} = \frac{2000 + 1000}{1000} = 3 \text{ oder } b = 1,1 \text{ Neper.}$$

Die Anlage darf nur an einem Punkte, am besten beim Kabelabschlusswiderstand, geerdet werden.

#### Gemeinschaftsantenne mit Verstärker.

Wenn mehr als 5 Empfänger an eine Hochantenne mit einer effektiven Höhe von 2,5 m angeschlossen werden sollen, muss die Empfangsenergie verstärkt werden. Zur Verwendung gelangt ein netzgespeister Verstärker mit aperiodischem Eingang und gleichmässiger Verstärkung aller Frequenzen über das ganze Rundspruchband (150—1500 kHz). Er hat die Aufgabe, die Energieverluste der langen Verteileitungen zu kompensieren. Sein Verstärkungsgrad muss so gross gewählt werden, dass jeder Teilnehmer genügend Energie erhält, mindestens aber soviel, als wenn er allein an die Hochantenne angeschlossen wäre. Im Handel erhältliche Verstärker haben einen Verstärkungsgrad von ca. 3,5 Neper. Um eine gute Leistungsübertragung zu gewährleisten, muss der Eingang wie auch der Ausgang des Verstärkers der Kabelimpedanz angepasst sein. Durch stark einfallende Orts- oder Telegraphiesender kann der Verstärker übersteuert werden. Dies wird durch Vorschaltung von Sperrkreisen vermieden. Ein prinzipielles Schaltbild einer Gemeinschaftsantennenanlage mit Verstärker ist in Abb. 18 zu sehen.

les uns des autres les points de départ des embranchements. La longueur des embranchements doit, pour les plus hautes fréquences (1500 kHz), être encore suffisamment petite comparativement à  $\frac{\lambda}{4}$ ,

parce qu'autrement elle formerait court-circuit pour le circuit principal. Le câble de l'antenne doit être terminé par son impédance caractéristique, sinon des ondes stationnaires se formeraient par suite de réflexions au bout ouvert du circuit. La position des nœuds et des ventres de tension qui en résulteraient dépendraient de la fréquence et de la longueur totale du câble. En raccordant un embranchement à proximité d'un nœud de tension, on n'aurait pas de réception. Le premier nœud se forme à une distance de  $\frac{\lambda}{4}$  de l'extrémité du câble,  $\lambda$  signifiant la

longueur d'onde dans le câble. Pour empêcher une influence réciproque des récepteurs, la tension d'entrée est prise par l'intermédiaire de résistances de découplage ou d'antennes de remplacement. La fig. 17 montre quelques exemples de montage.

Lorsqu'on doit établir des embranchements de plus de 10 m de longueur, on doit transférer les résistances de découplage dans les boîtes de dérivation. La résistance d'entrée de 2000 ohms empêche aussi que tout le réseau de distribution ne soit court-circuité par le raccordement irrational d'un récepteur. Cependant, les résistances de découplage réduisent la tension d'entrée des appareils récepteurs. Si la tension est de  $U_1$  dans la boîte de dérivation et de  $U_2$  au récepteur, l'affaiblissement est

$$e^b = \frac{U_1}{U_2} = \frac{2000 + 1000}{1000} = 3, \text{ ou } b = 1,1 \text{ néper.}$$

L'installation ne doit être mise à la terre qu'en un seul point, le plus favorablement près de la résistance de la boîte fin de câble.

#### Antenne commune avec amplificateur.

Lorsqu'on doit raccorder plus de 5 appareils récepteurs à une antenne d'une hauteur effective de 2,5 m, on est obligé d'amplifier l'énergie de réception. On utilise à cet effet un amplificateur à entrée apériodique, alimenté par le courant du réseau de lumière, qui doit amplifier d'une manière uniforme toutes les fréquences de la bande réservée à la radio-diffusion (150 à 1500 Hz). La fonction de l'amplificateur consiste à compenser les pertes que l'énergie subit dans les longs circuits de distribution. Son degré d'amplification doit être tel que chaque auditeur reçoive suffisamment d'énergie, au minimum autant que s'il était seul relié à l'antenne haute. Les amplificateurs que l'on peut se procurer dans le commerce ont un degré d'amplification d'environ 3,5 népers. Afin d'assurer une bonne retransmission de la puissance, on doit adapter l'entrée et la sortie de l'amplificateur à l'impédance du câble. L'amplificateur peut être surchargé par les émissions de forts émetteurs locaux ou télégraphiques, ce qu'on évite en intercalant des circuits-bouchon. Le schéma de principe d'une installation d'antenne commune avec amplificateur est représenté à la fig. 18.

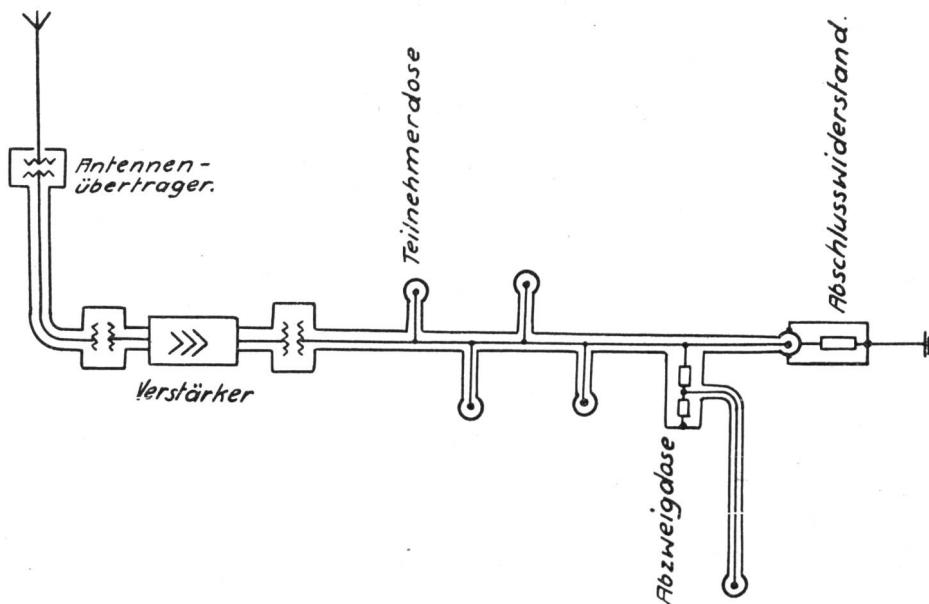


Fig. 18.

Verstärker.  
Amplificateur.  
Abzweigdose.  
Boîte de dérivation.  
Antennenübertrager.  
Transformateur d'antenne.  
Teilnehmerdose.  
Conjoncteur d'auditeur.  
Abschlusswiderstand.  
Résistance terminale.

Damit jeder Teilnehmer jederzeit Rundspruchdarbietungen empfangen kann, muss der Verstärker dauernd eingeschaltet bleiben. Dies bedeutet eine starke Beanspruchung der Röhren und macht nach verhältnismässig kurzer Zeit deren Ersatz nötig. Am zweckmässigsten wird der Verstärker auf dem Dachboden oder im obersten Stockwerk aufgestellt. Dabei ist auf Entlüftung und wegen Brandgefahr auf feuer-sichere Aufstellung Bedacht zu nehmen.

Das einwandfreie Arbeiten einer Gemeinschafts-antennenanlage hängt sehr stark von der Sorgfalt ab, die auf die Bauausführung verlegt wird. Der Anschluss der Dosen, die sichere Durchverbindung des Mantels und die Vermeidung von Knickstellen im Kabel sind dabei wichtige Punkte. Für die Verbindung von der Teilnehmerdose zum Empfänger muss selbstverständlich ein abgeschirmtes, flexibles Kabel verwendet werden.

Für Kurzwellenempfang sind die Gemeinschafts-antennenanlagen im allgemeinen nicht geeignet, da einerseits der Verstärker diese Frequenzen nicht überträgt und anderseits die Dämpfung in der Verteilungsleitung zu gross wird. Es werden neuerdings auch Verstärker für das Kurzwellen- und das Rundspruchband sowie spezielle dämpfungsarme Kurzwellenkabel hergestellt. Bei Kurzwellenempfang wird sich jedoch eine gegenseitige Beeinflussung zwischen den Geräten kaum vermeiden lassen wegen der Aus-sendung der Oszillatorfrequenz von Ueberlagerungs-empfängern ohne Vorröhre. Die gleiche Störerscheinung besteht an und für sich auch im Rundspruch-band. Sie tritt hier jedoch bei den heute angewandten Zwischenfrequenzen von 440—480 kHz weniger in Erscheinung, da der Pfeifton nur beim gleichzeitigen Einstellen bestimmter Sender, deren Frequenzen um die Zwischenfrequenz auseinanderliegen, eintritt.

#### Schlussfolgerung.

Die Störbefreiung wird durch Erstellung abgeschirmter Antennenanlagen weitgehend gefördert. Was nützt ein Qualitätsempfänger mit hoher Empfindlichkeit, wenn er an eine schlecht angelegte Antenne angeschlossen wird und dabei neben der Nutz-

Pour que chaque auditeur puisse recevoir à chaque moment les programmes de la radiodiffusion, l'amplificateur doit rester intercalé en permanence. De ce fait, les lampes sont fortement mises à contribution, et elles doivent être remplacées après un temps de service relativement court. L'amplificateur est avantageusement installé dans les combles ou à l'étage supérieur. On doit veiller à ce que le local en cause soit convenablement aéré, et l'on tiendra aussi compte des dangers d'incendie éventuels.

Le fonctionnement irréprochable d'une antenne commune dépend dans une forte mesure des soins que l'on voit à l'exécution de son installation. Le raccordement des boîtes de dérivation, la continuité sûre des connexions de la gaine et l'exclusion de coudes brusques dans le câble sont des facteurs importants pour l'obtention de bons résultats. Pour le raccordement de la boîte de dérivation avec l'appareil récepteur, on doit naturellement utiliser un câble flexible sous écran.

En général, les antennes communes ne se prêtent pas à la réception des ondes courtes, parce que l'amplificateur ne transmet pas ces fréquences et que, d'autre part, l'affaiblissement devient trop grand dans le circuit de distribution. Il est vrai qu'on construit maintenant aussi des amplificateurs pour la bande de fréquences des ondes courtes et celle de la radiodiffusion, ainsi que des câbles spéciaux à affaiblissement réduit pour la réception des ondes courtes. Cependant, on ne pourra guère, dans la réception des ondes courtes, éviter une influence réciproque entre les différents récepteurs, car l'émission de la fréquence de l'oscillateur des appareils hétérodynes ne passe pas par un étage de préamplification. Le même phénomène perturbateur existe également dans la bande de fréquence de la radiodiffusion. Mais avec les fréquences intermédiaires de 440 à 480 kHz qu'on utilise aujourd'hui, il est moins apparent, vu que le sifflement ne se produit que si plusieurs récepteurs se mettent simultanément sur des postes bien déterminés dont les fréquences sont distantes les unes des autres de la valeur de la fréquence intermédiaire.

energie alle Störenergien mitverstärkt? Die Installationskosten für eine gute abgeschirmte Hochantenne sind verhältnismässig hoch. Sie können für den einzelnen wesentlich erniedrigt werden beim Uebergang zur Gemeinschaftsantennenanlage. Der Rundspruch ist heute zum allgemeinen Bedürfnis geworden wie Gas, Elektrizität und Telephon. Daher sollten unsere Beamten in vermehrtem Masse bei Architekten und Bauherren auf die Erstellung von Gemeinschaftsanlagen hinwirken, um so einem weiteren Hörerkreis, namentlich in den Städten, besseren Rundspruchempfang zu bieten.

#### Literurnachweis. — Bibliographie.

- A. Forstmeyer und W. Wild: Geschirmte Antennenzuleitungen für Rundfunkempfang. (T. F. T. 1933, Heft 9.)
- H. Arnous und W. Hormuth: Schutzantennen mit und ohne Verstärker. (Siemens Veröffentlichungen aus dem Gebiete der Nachrichtentechnik. 1938, zweite Folge.)
- J. van Slooten: Die Gemeinschaftsantenne. (Philips Technische Rundschau, Aug. 1936.)
- R. Moebes: Gemeinschaftsantennenanlagen, Aufbau und Erfahrungen. (T. F. T. 1939, Heft 4.)
- J. van Slooten: Empfangsantennen. (Philips Technische Rundschau, Nov. 1939.)
- F. X. Rettenmeyer: Radio-Frequency Distributing Systems. (Proceedings of the Institute of Radio Engineers 1935.)

#### Conclusion.

On réduit les perturbations dans une forte mesure par l'établissement d'installations d'antennes blindées. A quoi sert-il de posséder un excellent récepteur ultrasensible, s'il est relié à une antenne mal établie et s'il amplifie, en plus de l'énergie utile, toutes les énergies perturbatrices? Les frais d'installation d'une bonne antenne haute et blindée sont relativement élevés. En cas d'utilisation d'une antenne commune, les frais pour chaque participant peuvent être sensiblement réduits. De nos jours, la radiodiffusion est devenue un besoin général comme le gaz, l'électricité et le téléphone. En conséquence, nos fonctionnaires devraient s'efforcer toujours plus de persuader les architectes et les propriétaires de maisons d'habitation de faire installer des antennes communes, afin de rendre possible la réception des émissions radiophoniques à un plus grand nombre d'auditeurs, surtout dans les villes.

## Ein neuer Selengleichrichter zur Speisung der Verstärkerämter.

Von H. Jacot, Bern.

621.314.634

### Speisung der Verstärkerämter vom Netz aus.

Als sich die Telephonverwaltung vor einigen Jahren entschloss, zur direkten Speisung der Verstärkerämter vom Netz aus Selengleichrichter einzuführen, vermutete niemand, dass die Trocken-Gleichrichter in so kurzer Zeit grössere Bedeutung erlangen würden. Nach den ersten erfolgreichen Versuchen im Verstärkeramt Bern versah man alsbald die wichtigeren Aemter mit 1 oder 2 Gleichrichtern zur Speisung der Heizstromkreise; heute stehen 9 Gleichrichter zu 24 V 100 A, 1 Gleichrichter zu 24 V 50 A und 2 Gleichrichter zu 130 V 5 und 10 A im Betrieb. Diese Ausrüstungen arbeiten seit ihrer Inbetriebnahme zur vollständigen Zufriedenheit der Verwaltung.

Die direkte Speisung eines Verstärkeramtes vom Netz aus ist sicherlich vielgestaltiger als die Ladung der Akkumulatoren von Automobilen oder galvanoplastischen Anlagen. Diese Gleichrichter müssen nämlich verschiedene Bedingungen erfüllen:

1. Völlig automatische Arbeitsweise ohne jeden Unterhalt, damit beim Aussetzen des Netzstromes oder beim Auftreten einer Störung im Gleichrichter unverzüglich die Reservebatterie angeschaltet wird.
2. Die Spannung muss sich innerhalb der festgesetzten Grenzen bewegen ( $\pm 0,5$  V), welches auch die Schwankungen seien, die in der Netzspannung oder in der Belastung auftreten.

## Nouveau type de redresseur à sélénium pour l'alimentation des stations de répéteurs.

H. Jacot, Berne.

621.314.634

### L'alimentation des stations de répéteurs à partir du réseau.

Lorsque l'administration des téléphones se décida, il y a quelques années, à introduire des redresseurs à sélénium pour l'alimentation directe des stations de répéteurs à partir du réseau, on ne se doutait certes pas de l'importance que prendraient si rapidement les redresseurs secs. Après les premiers essais concluants faits à la station de répéteurs de Berne, on dota bientôt chaque station un peu importante d'un ou de deux redresseurs pour l'alimentation des circuits de filament, de sorte qu'il y a actuellement 9 redresseurs 24 V, 100 A, 1 redresseur 24 V, 50 A. et 2 redresseurs 130 V 5 et 10 A en service. Ces équipements ont fonctionné depuis leur mise en service à la plus entière satisfaction de l'administration.

Le problème de l'alimentation directe d'une station de répéteurs à partir du réseau est certes plus compliqué que la charge d'accumulateurs pour automobiles ou d'installations de galvanoplastie. En effet, ces redresseurs doivent remplir différentes conditions:

- 1<sup>o</sup> Fonctionnement tout à fait automatique sans aucune manutention, de manière qu'en cas de panne du réseau ou en cas de défautosité quelconque du redresseur la batterie de réserve soit immédiatement enclenchée.
- 2<sup>o</sup> La tension ne doit pas varier hors des limites fixées ( $\pm 0,5$  V), quelles que soient les variations de la tension du réseau et les variations de la charge.